

CE HW 3

1) Reducing literals would reduce the power consumption of the circuit

3) a)

$$\overline{X+Y} = \overline{X} \overline{Y}$$

$$\overline{XY} = \overline{X} + \overline{Y}$$

$$\overline{b(\overline{c}+a)} + \overline{a} b c$$

$$\overline{b(\overline{c}+a)} \cdot \overline{a} b c$$


$$\overline{b(\overline{c}+a)} + \overline{a} b c$$

$$\overline{b(\overline{c}+a)} + \overline{a} b c$$


$$\overline{b} + (\overline{c}+a) + \overline{a} + b + \overline{c}$$

$$\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}$$
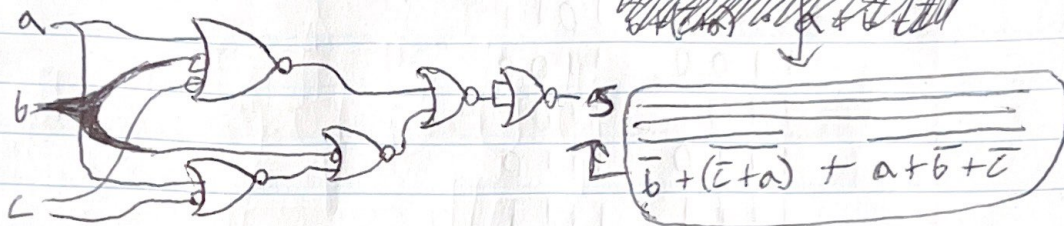
$$\overline{b} + (\overline{c}+a) + a + \overline{b} + \overline{c}$$


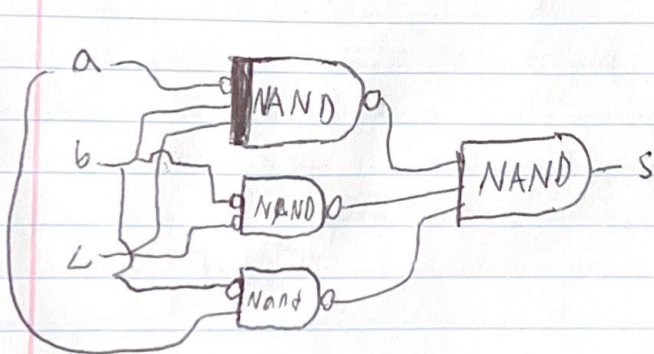
$$3) b) \quad \overline{a} b c + \overline{b} \overline{c} + a \overline{b} = \overline{a} b c \cdot \overline{b} \overline{c} \cdot a \overline{b}$$



CE HW 3

4)

$$\bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + ab\bar{c}$$

$$\bar{c}(b+a)$$

$$(\bar{a}+a)(b\bar{c}) + a\bar{b}\bar{c}$$


$$1 \cdot b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c}$$

↓

$$\bar{c}(b+a\bar{b})$$

$$\bar{c}(b+a)(b+\bar{b})$$

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

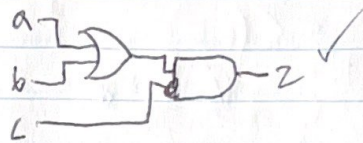

5) one, two, four, five, six, nine, ten,

$$y_3 = a \quad y_2 = b \quad y_1 = c \quad y_0 = d$$

$$\left. \begin{array}{l} 0001 \\ 0010 \\ 0100 \\ 0101 \\ 0110 \\ 1001 \\ 1010 \end{array} \right\} \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + a\bar{b}\bar{c}d + a\bar{b}c\bar{d}$$

6)

